

Tronc	commun	option	français
		- F	

Devoir surveillé n°2


Durée: 1h55

Prof :
AKHATAR El
Mehdi

Physique 1 :Le courant électrique continu (6 pts)

Pour étudier quelques caractéristiques du courant électrique continu, On réalise le montage représenté dans la figure 1 ci-dessous. Il comporte un générateur et deux lampes L_1 et L_2 , un dipôle D, et un électrolyseur contient une solution d'électrolyte du chlorure de sodium (Nacl). La figure 2 représente l'image du port de l'ampèremètre utilisé.

Données : la charge élémentaire $e=1,6.10^{-19}C$; $I_1=1$ A ; $I_2=1,2$ A.

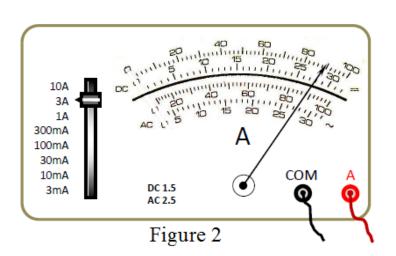

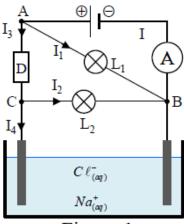


Figure 1

- 1. Indiquer le sens conventionnel du courant électrique I, ainsi le sens de déplacement des ions Na⁺ et Cl⁻ dans la solution d'électrolyte, justifier votre réponse. (1pt)
- 2. Calculer l'intensité du courant I mesurée par l'ampèremètre. (1pt)
- 3. Calculer l'incertitude absolue ΔI et encadrer l'intensité du courant I. (1,5pt)
- 4. Déduire la précision de mesure. (0,5pt)
- 5. En appliquant la loi des nœuds, calculer l'intensité du courant I₄. (1pt)
- 6. Calculer le nombre d'électrons passant dans la lampe L_1 pendant $\Delta t=10$ min .(1pt)

Physique 2: Tension électrique (7,25 pts)

On réalise le montage représenté dans la figure 1 ci-dessous. Il comporte un (GBF) générateur de basse fréquence et 5 dipôles identiques D_1, D_2, D_3, D_4, D_5 . On visualise sur l'oscilloscope la tension U_{PN} aux bornes du GBF. (Voir figure 2)

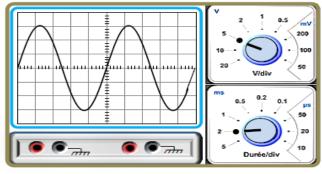


Figure 2

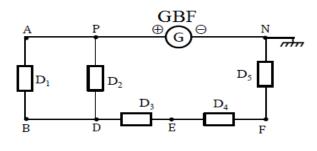


Figure 1

- 1. la tension visualisé sur l'oscilloscope est-elle, continue? variable ? alternative, sinusoïdale ? (0,5pt)
- 2. Indiquer sur la figure 1 l'emplacement du voltmètre pour mesurer la tension aux bornes du dipôle D_4 . (0,5pt)
- 3. Représenter, les tensions $U_{PN}, U_{PD}, U_{DE}, U_{EF}, U_{FN}$ sur la figure 1. (1pt)
- 4. Calculer la valeur de la tension $U_{\rm FN}$ sachant que $V_{\rm F}$ =4,3V. (0,5pt)
- 5. Déterminer U_{max} la valeur maximale de la tension U_{PN} et déduire sa valeur efficace U_{eff} . (1,5pt)
- 6. Déterminer la période T et la fréquence F de la tension U_{PN} . (1,5pt)
- 7. On change la valeur de la sensibilité horizontale pour avoir une seule période sur l'écran.
 - a) La valeur de la période change-t-elle ou non? (0,25pt)
 - b) Calculer la valeur de la nouvelle sensibilité horizontale. (0,5pt)
- 8. En appliquant la loi d'additivité des tensions, calculer U_{PD} sachant que U_{PN} =15V (1pt)

Chimie: Préparation d'une solution aqueuse de glucose (6,75pts)

Lors d'une séance de travaux pratiques, un enseignant a proposé à ses élèves du « Tronc commun Biof » de préparer un volume V=200 mL d'une solution aqueuse (S) de glucose $C_6H_{12}O_6$ de concentration molaire $C=2.10^{-2} mol/L$.

- 1. Calculer la quantité de matière n du glucose nécessaire pour effectuer cette préparation. (1pt)
- 2. En déduire le nombre de molécule de glucose contenu dans 200mL de solution (S). (1pt)
- 3. Calculer la masse m que les élèves doivent peser afin de réaliser cette préparation. (1pt)
- 4. En déduire C_m la concentration massique de la solution (S). (1pt)
- 5. Après avoir préparé la solution, l'un des élèves d'un binôme a remarqué, en vérifiant les masses marquées utilisées pour leur pesée, qu'ils ont ajouté une masse du glucose dans le volume V de l'eau distillée. Ainsi, ils ont préparé une solution (S') de concentration molaire C'=2,5.10⁻²mol/L . son collègue a proposé une opération expérimentale pour obtenir la solution (S) à partir de la solution (S').
- 5.1. Qu'appelle-t-on cette opération? (0,25pt)
- 5.2. Décrire le protocole expérimental en précisant la verrerie utilisée lors de cette préparation.(1,5pt)
- 6. Dans un bécher contenant un volume V₁=150mL de la solution (S), on verse un volume V₂=50mL de la solution (S'). Après agitation, on obtient une solution (S") de glucose de concentration molaire C". Déterminer la valeur de C". (1pt)

Données:

- \blacktriangle Masse molaires atomiques M(H)=1g.mol⁻¹; M(C)=12g.mol⁻¹; M(O)=16g.mol⁻¹
- \blacksquare Constante d'Avogadro : $N_A = 6.02.10^{23} \text{mol}^{-1}$